

**COLEGIO ALEXANDER FLEMING I.E.D.**  
**TECNOLOGIA 1001**  
**TALLER 4 luz intermitente 555**

Realizar el siguiente montaje en el programa cocodrile y en el protoboard

Analiza y responde las siguientes preguntas

- Que función cumple cada elemento
- Que sucede con el led
- En donde se usa este tipo de circuito

Materiales:

R1 : 6.8k

R2 : 15k

D1 : led

R3 : 220

C1 : 10micro

integrado

Fuente de poder

Cables de conexion

protoboard

